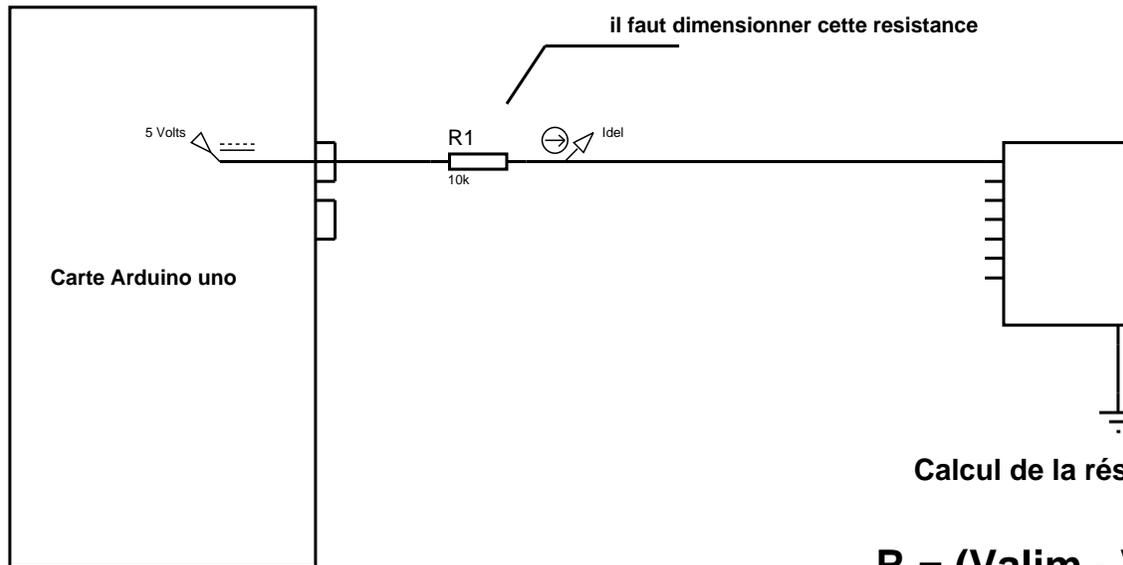


Aide pour dimensionner l'afficheur 7 segments LED

CALCUL DE LA RESISTANCE ASSOCIEE A LA DEL



Calcul de la résistance :

$$R = (V_{lim} - V_f) / I_{del}$$

Pour éclairer correctement, la DEL doit avoir un courant de 10 mA.

$V_f = 1.5 V$ pour les 7 diodes rouges.